4.2 BCD Adder X digit | Y digit o Y digit o 4-611 4-51+ addor adder 5 / 50 add 6 add 6 if So>9 if \$>9 2 digit 0 2 digit 2 Z digit |